第6章 数位输入(DI)电路

FBS-PLC 的数位输入有 5VDC 超高速双端独立输入(即一输入点占两个端子,不必和其他输入点共享端子)及为节省端子数目而采用共点(Common)方式的 24VDC 单端共点输入等两种电路结构。单端共点输入电路又有高速、中速、低速等三种反应速度。双端输入因一点有两独立端子,可任意接成 SINK 或 SOURCE 输入方式或以 Line driver 作差动输入接线。单端共点输入电路则需藉由 PLC 内部共点端子 S/S 及输入元件的外部共线的接线变化来变换为 SINK 输入方式或 SOURCE 输入方式(详见 6.3 节说明)。


6.1 数位输入(DI)电路规格

項 目		5VDC 双端输入	24VDC 单端共点输入					
规格		超高速 (HSC)	高速 (HSC)		□速 ISC)	中低速 (捕捉输入)	低速	备注
最大输入频率*/积分时间		920KHz	200KHz	20KHz (HHSC)	总和 5KHz (SHSC)	0.47mS* ¹	4.7mS	
输入信号电压		5 VDC \pm 10%	24VDC±10%					
输入		>11 mA	>8 mA		>4mA		>2.3mA	
临限电流	:	<	2 mA	<1.5mA			<0.9mA	
最大输入电流		20mA	10.5mA	7.6mA			4.5 mA	
输入动作指示		LED 显示, 灯亮表示"ON", 不亮表示"OFF"]
隔离方式		光藕合器信号隔离						* A/B 双相输入 时最大输入频
SINI	K/SOURCE	独立接线	l立接线 由内部共点端子 S/S 及外部共线的接线来变换					率减半
各机种数位输入反应速度区分	FBS-20MNR/T/J	X0,1	X4,5,8,9		X2,3,6,7,10,11			*************************************
	FBS-32MNR/T/J	X0,1,4,5	X8,9,12,13		X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~19		
	FBS-44MNR/T/J	X0,1,4,5,8,9, 12,13			X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~27		
	FBS-10MCR/T/J		X0,1	X4,5	X2,3			
	FBS-14MCR/T/J		X0,1	X4,5	X2,3,6,7			
	FBS-20MCR/T/J		X0,1,4,5	X8,9	X2,3,6,7,10,11			
	FBS-24MCR/T/J		X0,1,4,5	X8,9,12,13	X2,3,6,7,10,11			
	FBS-32MCR/T/J		X0,1,4,5,8,9	X12,13	X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~19		
	FBS-40MCR/T/J		X0,1,4,5,8,9	X12,13	X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~23		
	FBS-60MCR/T/J		X0,1,4,5,8,9,12, 13		X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~35		
	FBS-10MAR/T/J			X0,1,4,5	X2,3			
	FBS-14MAR/T/J			X0,1,4,5	X2,3,6,7			
	FBS-20MAR/T/J			X0,1,4,5,8,9	X2,3,6,7,10,11			
	FBS-24MAR/T/J			X0,1,4,5,8,9,12,13	X2,3,6,7,10,11			
	FBS-32MAR/T/J			X0,1,4,5,8,9,12,13	X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~19		
	FBS-40MAR/T/J			X0,1,4,5,8,9,12,13	X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~23		
	FBS-60MAR/T/J			X0,1,4,5,8,9,12,13	X2,3,6,7,10,11,14,15	X16~35		
	扩充机/模块 R/T/J						所有输入点	
噪声滤除时间常数		DHF(0~15mS) +AHF(0.47 μ S)		DHF(0~15mS) +AHF(4.7 μ S)		DHF(0~15m S) +AHF(0.47 μS)	AHF(4.7mS)	DHF: 数位硬件 滤波 AHF: 模拟量硬 件滤波


6.2 5VDC 超高速双端输入电路结构及其接线

5VDC 超高速双端输入电路只有 FBs 的 MN 主机才有,主要用于硬件高速计数器(HHSC)的输入用,其最高工作频率可达 920KHz,在应用上,为确保高速及高噪声抗性,请使用 Line-Driver 双线驱动方式。但在噪声较低且工作频率不高(<200KHz)的环境下,也可将此变换为 5VDC 单端 SINK 或 SOURCE 输入,或串接一个 3KΩ/0.5W 的电阻变成 24VDC 单端 SINK 或 SRCE 输入,如下图示。

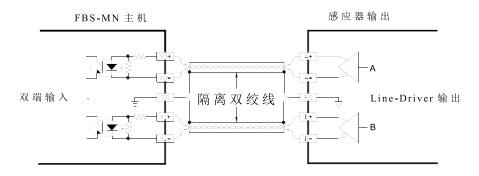
(A) 5VDC 双端输入以 Line-Driver 差动驱动的接线 (单相频率可达 920KHz, AB 相频率可达 460KHz 高速、高噪声场合使用)



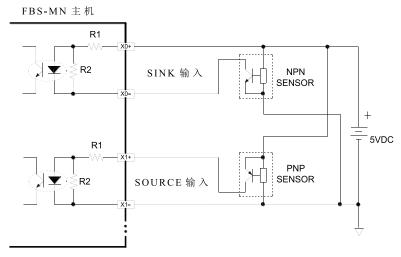(B) 5VDC 双端输入转 5VDC 单端 SINK 或 SOURCE 输入接线(单相、AB 相频率均可达 200KHz)



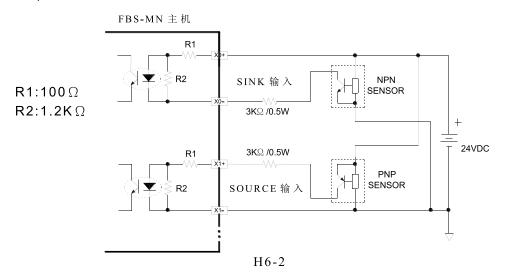
(C) 5VDC 双端输入转换为 24VDC 单端 SOURCE 输入的作法(单相、AB 相频率均可达 200KHz)



6.3 24VDC 单端共点输入电路及 SINK/SOURCE 接线方式

FBS-PLC 的 24VDC 单端共点数位输入电路有高速、中速、低速三种,其电路结构相似,但是反应速度不同。为节省输入端子,单端共点输入的结构系在 PLC 内部将所有输入电路 (光藕合器)的一端连结在一起接至标示为 S/S 的内部共点端子 (internal common terminal),各输入电路的另一端才各自接至其对应的输入端子 X0,X1,X2...,利用此 S/S 共点和 N 个单端输入即可作 N 个数位输入(即 N 个输入只要用 N+1 个端子)。因此我们称此输入结构为"单端共点"输入,使用者在作外界数位输入元件的接线时也需要有同样作法,即需将所有输入元件(如按键、开关等)的一端连结在一起,称之为输入元件的外部共线(external common wire),输入元件的另一端才接至 PLC 的输入端 X0,X1,X2...。然后再将内部共点端子 S/S及所有输入元件连结而成外部共线接至 24VDC 电源的正/负端子即可。若将内部共点端子 S/S接至 24V+(正端),输入元件的外部共线接至 24V一(负端)则为 SINK 输入方式;反之若将内部共点端子 S/S 接至 24V-(负端),而把输入元件的外部共线接至 24V+(正端)则为 SOURCE 输入方式。图示如下:

● 单端共点 SINK 输入接线

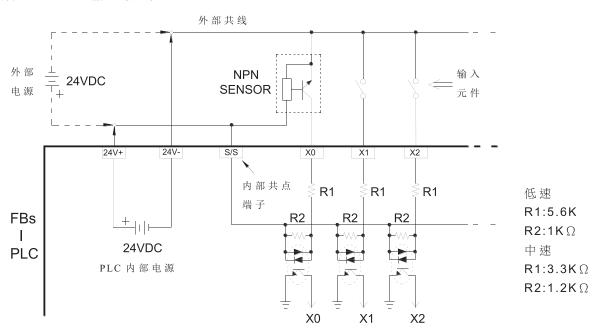

● 单端共点 SOURCE 输入接线

