## 第 19 章:模拟量输入/输出(AIO)扩充板

FBs 系列主机因 14 点以下的机型未提供右侧扩充模块的输出/入界面,因此当使用 14 点以下主机时便无法使用模拟量模块,有鉴于此永宏特别开发出一系列模拟量扩充板,包含模拟量输入扩充板(FBs-B4AD)、模拟量输出扩充板(FBs-B2DA)以及模拟量输入/输出扩充板(FBs-B2A1D)。如此一来即使是使用 14 点以下主机的客户,亦可以连结模拟量信号的周边,达到经济又实惠的应用,三种模拟量扩充板的简介皆列于下:

FBs-B4AD 是 FATEK FBs 系列 PLC 的模拟量输入信号扩充板,其提供 4 通道的 12 位元模拟量输入量测信号 (14 位元表示式)。应用时可依配线位置来决定输入或输出讯号的型态(电压或电流)。

FBs-B2DA 是 FATEK FBs 系列 PLC 的模拟量输出信号扩充板,其提供 2 通道的 12 位元 (14 位元表示式)模拟量输出信号,应用时可依配线位置来决定输入或输出讯号的型态(电压或电流)。在安全防护方面当 CPU 超过 0.5 秒未对模块进行存取时输出会自动变为零输出,即变为 0V(当输出设为电压信号)或 0mA(当输出设为电流信号)。

FBs-B2A1D 是 FATEK FBs 系列 PLC 的模拟量输出/入信号扩充板, 其提供 1 通道的 12 位元(14 位元表示式)模拟量输出信号以及可量测 2 通道的 12 位元(14 位元表示式)模拟量输入信号。应用时可依配线位置来决定输入或输出讯号的型态(电压或电流)。在安全防护方面当 CPU 超过 0.5 秒未对模块进行存取时输出会自动变为零输出,即变为 0V(当输出设为电压信号)或 0mA(当输出设为电流信号)。

## 19.1 FBs 模拟量扩充板功能规格

#### FBs-B4AD 的功能规格

	项	目		规格	备注
输	入	点	数	4 点( 4AD )	
分	旁	庠	率	12 位元	
数	值 君	長 示	法	14 bits(0 $\sim$ 16380)	
最	大 分	解能	力	2.44mV(电压)、4.88μA(电流)	
占	用 1/	O 资	源	4 个暂存器(D4072~D4075)	
转	换	时	间	每次扫描均更新一次	
模	拟量输	电	压	0~10V	
范	入围	电	流	0~20mA	
精	砌	角	度	最大值的±1%以内	
输	入	阻	抗	100ΚΩ(电压)、125Ω(电流)	
内	部消	耗 功	率	5V、25mA	
I	作 环	境温	度	0 ~ 60 ℃	
储	存	温	度	-20 ~ 80 ℃	

## FBs-B2DA 的功能规格

	项	E			规格	备	注
输	出	点	Ĩ.	数	2 点( 2DA )		
分		辨		率	12 位元		
数	值	表	示	法	14 bits(0 $\sim$ 16380)		
最	大 分	解	能	力	2.44mV(电压)、4.88µA(电流)		
占	用 I	/ O	资	源	2 个暂存器(D4076~D4077)		
转	换	臣	ţ	间	每次扫描均更新一次		
模	拟量输	i 电		压	0~10V		
范	出 围	电		流	0~20mA		
精		确		度	最大值的±1%以内		
内	部消	<b>耗</b>	功	率	5V、223mA		
工	作羽	、 境	温	度	0 ~ 60 ℃		
储	存	涯	∄ IL	度	-20 ~ 80 ℃		

## FBs-B2A1D 的功能规格

		— —		规格	 备	 注
<i>t</i>	 入	<u>目</u> 点	数			往
输				2 点 ( 2AD )		
分			率	12 位元		
数	值 表		法	14 bits(0 ~ 16380)		
最	大 分		力	2.44mV(电压)、4.88µA(电流)		
占	用 1/	O 资	源	2 个 暂 存 器 (D4072~D4073)		
转	换	时	间	每次扫描均更新一次		
模扌	以量输	电	压	0~10V		
	入	电	流	0~20mA		
范	围					
精	矿	1	度	最大值的±1%以内		
	项	目		规格	备	<u>注</u>
输	出	点	数	1 点( 1DA )		
分	剃		率	12 位元		
数	值 表		法	14 bits(0 $\sim$ 16380)		
最	大 分	解能	力	2.44mV(电压)、4.88µA(电流)		
	用 1/	O 资	源	1 个 暂 存 器 (D4076)		
转	换	时	间	每次扫描均更新一次		
	以量 输	电	压	0~10V		
1	出			0.00.4		
		由	流	$1.0 \sim 20$ m A		
范	围	电	流	0~20mA		
			流度	0~20mA   最大值的±1%以内   共 通 部 分 详 细 规 格		

	项		Ħ		规格	备	注
内	部	肖 耗	功	率	5V、158mA		
工	作马	不 境	温	度	0 ~ 60 ℃		
储	存	,	昷	度	-20 ~ 80 ℃		

### 19.2 FBs 模拟量扩充板的使用步骤



FBs模拟量扩充板与模拟量扩充模块的使用上有着相当大的不同。FBs模拟量扩充板的信号型态并非以插梢设定,而是以配线决定,意即不同的脚位有其固定的信号型态,要使用电流或电压,需事先配线到正确的脚位,不得事后再以插梢调整。

------ 请参阅第 19.4 节的硬件说明

模拟量输入方面:直接读取对应的暂存器的数值即可获得模拟量输入读值。

模拟量输出方面:直接将欲输出的数位输出值填入相对应的输出暂存器即可输出模拟量电压及电流。



#### 19.3 FBs 模拟量扩充板的 I/O 定址

FBs 模拟量扩充板的 I/O 定址模式也与 FBs 系列模拟量扩充模块有着差异。模拟量扩充板所占用的系统资源,不再是数值输入暂存器(简称 IR 暂存器)R3840~R3903 或数值输出暂存器(简称为 OR 暂存器)R3904~R3967,而是资料暂存器 D4072~D4075(模拟量输入扩充板)或 D4076~D4077(模拟量输出扩充板),三种模拟量扩充板所占用的资源详列于下,请自行参阅。

同时 WinProladder 在与 PLC 连线后亦会自动检测并配置暂存器。使用者可参考WinProladder所提供的 I/O 模块编号配置而知道该模块的实际配置 I/O 位址以方便撰写应用程序。

#### FBs-B4AD 的 I/O 配置

	通	道编号	占用 I/O 资源
		CH0	D4072 ( 0 $\sim$ 16380 )
类	比	CH1	D4073 ( 0 $\sim$ 16380 )
输	入	CH2	D4074 ( 0 $\sim$ 16380 )
		CH3	D4075 ( 0 $\sim$ 16380 )

### FBs-B2DA 的 I/O 配置


	通	道编号	占用 I/O 资源
类	民	CH0	D4076 ( 0 $\sim$ 16380 )
输	出	CH1	D4077 ( 0 $\sim$ 16380 )

### FBs-B2A1D 的 I/O 配置

Į.	通道 编号	占用 I/O 资源
类 比	CH0	D4072 ( 0 $\sim$ 16380 )
输入	CH1	D4073 ( 0 $\sim$ 16380 )
类 比 输 出	CH0	D4076 ( 0 $\sim$ 16380 )


## 19.4 FBs 模拟量扩充板的硬件说明

### FBs-B4AD 的外观正视图

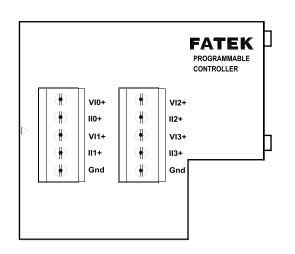


脚位名称	说明
VIO+	通道 0 类比电流输入
110+	通道 0 类比电流输入
VI1+	通道 1 类比电流输入
II1+	通道 1 类比电流输入
VI2+	通道 2 类比电流输入
112+	通道 2 类比电流输入
VI3+	通道 3 类比电流输入
113+	通道 3 类比电流输入
GND	地线

### FBs-B2DA的外观正视图

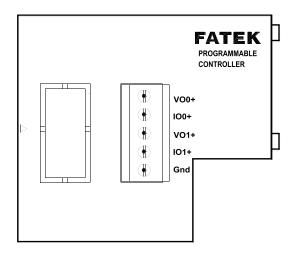

脚 位 名 称	说明
VO0+	通道 0 类比电压输出
100+	通道 0 类比电压输出
VO1+	通道 1 类比电压输出
IO1+	通道 1 类比电压输出
GND	地线


#### FBs-B2A1D 的外观正视图

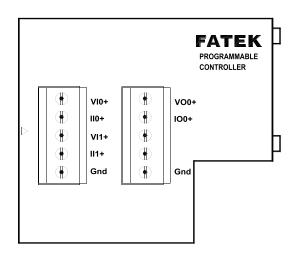

脚 位 名 称	说明
VIO+	通道 0 类比电压输出
IIO+	通道 0 类比电压输出
VI1+	通道 1 类比电压输出
II1+	通道 1 类比电压输出
GND	地线
VO0+	通道 0 类比电压输出
100+	通道 0 类比电压输出
GND	地线


## 19.5 FBs 模拟量扩充板的输入/输出电路示意图

### 19.5.1 FBs-B4AD 的模拟量输入电路示意图

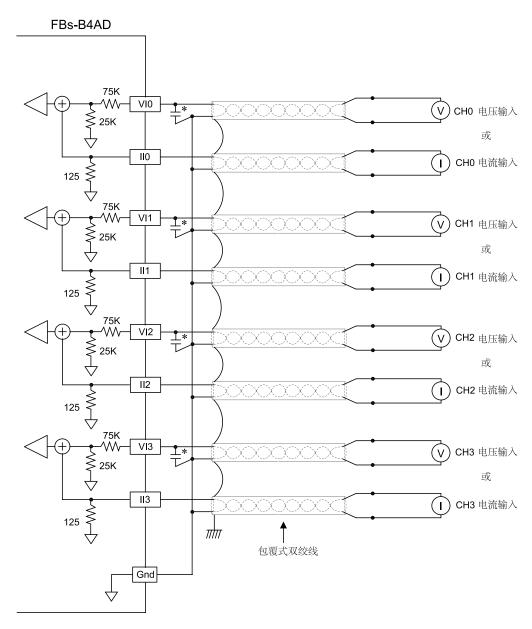


\* 0.1~0.47 uF 包容值 (滤除杂讯用) ······ 建议加装 , 但非必要 。

# 19.5.2 FBs-B2DA的模拟量输出电路示意图

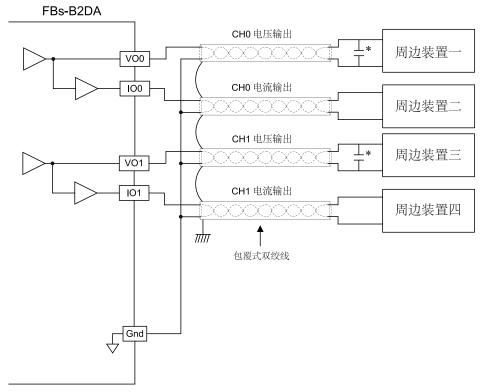

\* 0.1~0.47 uF 电容值(滤除杂讯用) ·······建议加装 , 但非必要 。

#### 19.5.3 FBs-B2A1D 的模拟量输入/输出电路示意图

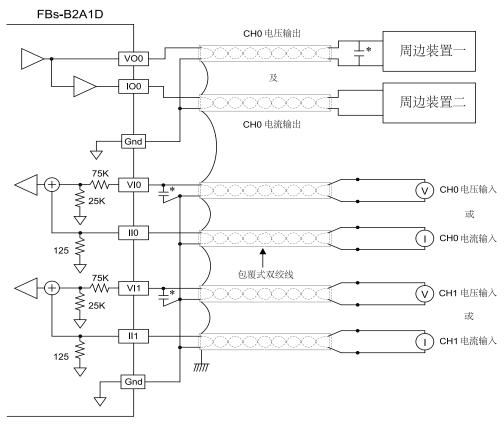


\* 0.1~0.47 uF 电容值 (滤除杂讯用)······建议加装 , 但非必要 。

## 19.6 FBs 模拟量扩充板输入/输出特性

以下将各种组合,以图示说明其模拟量输入/输出转换特性。此转换曲线再配合 V/I(电压/电流)输入/输出组合即可变化出各种使用者欲输入/输出的型态。

#### 图一: 模拟量输入的特性曲线

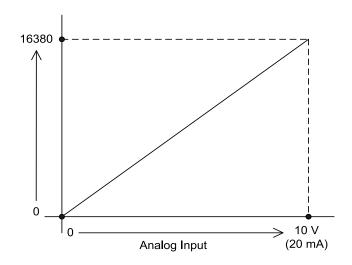

#### 图二: 模拟量输出的特性曲线

